

Lab 4 Report

PB22020514 郭东昊

一、实验目的与内容

实验内容

设计定时器和分频器 (Timer & Frequency Divider, TFD)，并下载测试

实验目的

1. 熟练掌握计数器与移位器的功能及其应用：分频、定时、开关输入去抖动、数码管动态扫描显示等
2. 熟练掌握 Verilog 描述组合和时序逻辑电路的方法
3. 熟练掌握利用 EDA 工具，进行逻辑电路的设计、仿真、调试、下载测试等基本方法
4. 熟练掌握查看生成电路及其性能和资源使用情况

二、代码实现

1. 定时器

(写代码的时候搞错了，以为 TFD 是定时器。)

```
module TFD #(
    parameter WIDTH = 32,
               RST_VLU = 0
)((
    input [WIDTH-1:0] k, //定时常数，定时时长 = (k+1)*clk
    input st, //定时开始信号
    input rst,
    input clk,
    output reg [WIDTH-1:0] q, //定时器输出信号
    output reg td //定时结束信号
);
```

```

reg [WIDTH-1:0] counter = 0; // 计数器

always @(posedge clk) begin
    if (!rst) begin
        counter <= 0; // 复位计数器到 0
        td <= 1; // 设置定时结束信号
    end else if (st) begin
        counter <= k; // 装入定时常数
        td <= 0; // 清除定时结束信号
    end else if (counter > 0) begin
        counter <= counter - 1; // 开始倒计时
    end else if (counter == 0) begin
        td <= 1; // 输出定时结束信号
    end // 更新上一个时钟周期的定时开始信号
    q <= counter; // 输出计数器
end
endmodule

```

2. 顶层文件实现

端口声明：

```

module top_TFD(
    input          clk,          // 时钟信号
    input          rstn,         // 复位信号
    input [15:0]   sw,           // sw15-0
    input          st,           // 开始计时
    input          ent,
    input          del,
    input          pre,
    input          nxt,
    output [15:0]  taddr,        // led15-0
    output [ 7:0]  an,           // 数码管位选信号
    output [ 6:0]  seg,          // 数码管段选信号
    output reg     td            // 定时器到时信号，接入任何一个led灯即可
);

```

使用到的变量：

```

37     wire twe;
38     wire rst, tclk;
39     wire [15:0] number_h;
40     wire [15:0] number_l;
41     wire [31:0] count; //32位当前剩余时间
42     wire [31:0] count_reg; //32位当前剩余时间
43     reg [26:0] counter = 0; // 分频器计数器
44     reg clk_out2 = 0; // 分频后的时钟信号
45     reg [31:0] tdin;
46     wire [31:0] tdout;

```

接入定时器的分频器模块：

```

47
48     always @(posedge clk) begin
49         if(counter < 100000000) begin // 100MHz的时钟分频到1s
50             counter <= counter + 1;
51         end else begin
52             counter <= 0;
53             clk_out2 <= ~clk_out2; // 翻转输出信号
54         end
55     end
56

```

例化定时器与 utu：

```

57     // 实例化定时器模块
58     TFD timer(
59         .k({number_h,number_l}),
60         .st(st),
61         .rst(rstn),
62         .clk(clk_out2),
63         .q(count),
64         .td(td)
65     );
66

```

```

67     utu UTU(
68         .clk(clk),
69         .rstn(rstn),
70         .x(sw),
71         .ent(ent),
72         .del(del),
73         .step(0),
74         .pre(pre),
75         .nxt(nxt),
76         .taddr(taddr),
77         .tdin(tdin),
78         .tdout(tdout),
79         .twe(twe),
80         .rst(rst),
81         .tclk(tclk),
82         // .an(an),
83         // .seg(seg)
84     );

```

输入输出寄存器：

```

86     register# ( .WIDTH(16), .RST_VAL(0))
87     Number_h (
88         .clk      (clk),
89         .rst       (rst),
90         .en        (taddr == 16'h0 && twe),
91         .d         (tdout),
92         .q         (number_h)
93     );
94
95     register# ( .WIDTH(16), .RST_VAL(0))
96     Number_l (
97         .clk      (clk),
98         .rst       (rst),
99         .en        (taddr == 16'h1 && twe),
100        .d         (tdout),
101        .q         (number_l)
102    );
103
104    register# ( .WIDTH(32), .RST_VAL(0))
105    Count (
106        .clk      (clk),
107        .rst       (rst),
108        .en        (1'b1),
109        .d         (count),
110        .q         (count_reg)
111    );

```

接入七段数码管的分频器模块：

```

128     reg [26:0] counter1 = 0; // 分频器计数器
129     reg clk_out1 = 0; // 分频后的时钟信号
130
131     always @(posedge clk) begin
132         if(counter1 < 5000000) begin // 100MHz的时钟分频到20ms
133             counter1 <= counter1 + 1;
134         end else begin
135             counter1 <= 0;
136             clk_out1 <= ~clk_out1; // 翻转输出信号
137         end
138     end
139

```

七段数码管使用到的变量声明：

```

113     // 数码管段选信号的生成逻辑
114     reg [2:0] digit = 0; // 数码管位选计数器
115     reg [3:0] display [0:7]; // 数码管显示值的寄存器数组
116
117     always_comb begin
118         display[0] = count_reg[3:0];
119         display[1] = count_reg[7:4];
120         display[2] = count_reg[11:8];
121         display[3] = count_reg[15:12];
122         display[4] = count_reg[19:16];
123         display[5] = count_reg[23:20];
124         display[6] = count_reg[27:24];
125         display[7] = count_reg[31:28];
126     end

```

数码管位选与段选信号的生成逻辑：

```
149     always @(posedge clk_out1) begin
150         digit <= digit + 1; // 更新数码管位选计数器
151         case(display[digit])
152             4'b0000: seg <= 7'b0000001;
153             4'b0001: seg <= 7'b1001111;
154             4'b0010: seg <= 7'b0010010;
155             4'b0011: seg <= 7'b0000110;
156             4'b0100: seg <= 7'b1001100;
157             4'b0101: seg <= 7'b0100100;
158             4'b0110: seg <= 7'b0100000;
159             4'b0111: seg <= 7'b0001111;
160             4'b1000: seg <= 7'b0000000;
161             4'b1001: seg <= 7'b0000100;
162             4'b1010: seg <= 7'b0001000; //A
163             4'b1011: seg <= 7'b1100000; //b
164             4'b1100: seg <= 7'b0110001; //C
165             4'b1101: seg <= 7'b1000010; //d
166             4'b1110: seg <= 7'b0110000; //E
167             4'b1111: seg <= 7'b0111000; //f
168             default: seg <= 7'b0000000;
169         endcase
170         an <= ~(1 << digit); // 更新数码管位选信号
171     end
```

输入逻辑：

```
140     always@(*) begin
141         case(taddr)
142             16'h0: tdin = number_h;
143             16'h1: tdin = number_l;
144             16'h2: tdin = count_reg;
145             default: tdin = 0;
146         endcase
147     end
```

三、 仿真结果与分析

1. 定时器

仿真文件全部代码

```
module TFD_tb();

    // Parameters
    parameter WIDTH = 32;
    parameter RST_VLU = 0;
```

```

// Inputs
reg [WIDTH-1:0] k;
reg st;
reg rst;
reg clk;
// Outputs
wire [WIDTH-1:0] q;
wire td;
// Instantiate the TFD module
TFD #(WIDTH,RST_VLU) dut (
    .k(k),
    .st(st),
    .rst(rst),
    .clk(clk),
    .q(q),
    .td(td)
);
//Clock generation
always begin
    #5 clk = ~clk;
end
// Testbench logic
initial begin
    // Initialize inputs
    k = 10;
    st = 0;
    rst = 0;
    clk = 0;
    // Apply reset
    #10 rst = 1;
    // Wait for a few clock cycles
    #20;
    // Start the timer
    st = 1;

    #20 st = 0;
    // Wait for the timer to finish

```


```

        #60;
        // Stop the timer
        st = 0;
        // Wait for a few clock cycles
        #20;
        // Apply reset
        rst = 0;
        // Wait for a few clock cycles
        #10;

    end
endmodule

```

运行截图

 


开始时，k 置为 10（0000000a），当 st = 1 即计时启动后，q[31:0] 开始从 10 倒数，倒数至 2 时，由于 rst（低电平有效）置为 0，停止计时，td（停止计时标志）被置为 1，q 被直接置为 0，并没有经过 1。

2. 顶层应该要上板的 TOP 文件

仿真文件核心代码

```
58 // 初始化输入信号并进行测试
59 initial begin
60     clk = 0;
61     rstn = 0;
62     sw = 16'h0;
63     st = 0;
64     ent = 0;
65     del = 0;
66     pre = 0;
67     nxt = 0;
68
69     #10 rstn = 1; // 复位结束
70     #10 sw = 16'hF; // 改变sw的值
71     #10 nxt = 1;
72     #10 nxt = 0; // 输入sw的值到taddr(16'd0)
73     #10 nxt = 1;
74     #10 nxt = 0; // 将taddr切换到下一个地址(16'd1)
75     #10 nxt = 1;
76     #10 nxt = 0; // 输入sw的值到taddr(16'd1)
77     #10 nxt = 1;
78     #10 nxt = 0; // 将taddr切换到下一个地址(16'd2)
79     #10 st = 1;
80     #10 st = 0; // 开始计时, 在taddr2观察倒计时的实时显示
81
82     #100 rstn = 0; // 结束仿真
83 end
```

运行

 

可惜的是, 仿真运行结果平静地如一潭死水, 在经过我三整天的调试后依然如此, 我决定放弃继续该实验的 debug, 仿真与上板。

四、 测试结果与分析

实验失败。

五、 总结

本次实验我未能成功完成，是在编写含 `utu` 的 `top` 文件时出了问题，我花了大量的时间用于解决这个问题，但是最终无功而返。在 `debug` 的过程中，我用到了很多方法，如：编写不同的仿真文件（前后改了很多很多版）、在仿真运行时监测顶层模块中各个子模块的变量赋值是否异常、对照以前可以运行的 `top` 文件试图发现问题等等。同时，我也深刻认识到自己的不足，我在没做出实验的情况下，没有向助教和身边的同学请教，甚至因为其他事务繁忙而翘了一节课，更减少了我能向助教、同学请教的时间，这是非常不应该的。

通过本次实验，我熟练掌握了计数器与移位器的功能及其应用：分频、定时、开关输入去抖动、数码管动态扫描显示等。在写完上述代码后，我注意到，其实在学期初张俊霞老师给我们的 `utu.sv` 文件中，分频、定时、开关去抖动、数码管动态扫描显示都有相对应的实现代码，我如获至宝，阅读这些优秀的代码并与自己写的相应代码做了比较，分析优劣。